ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Ι ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010


ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 150'

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαντάτε και επιστρέφετε μόνο τη παρούσα κόλλα. Δε θα βαθμολογηθεί οτιδήποτε άλλο.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ	
ҮПОГРАФН	

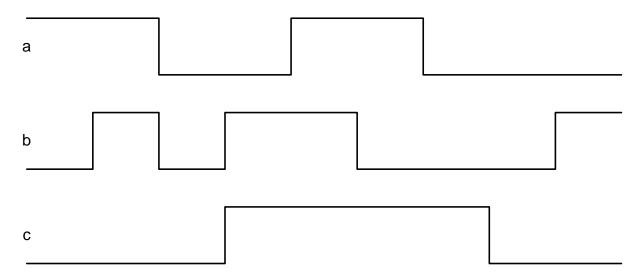Οι παρακάτω κυματομορφές εισόδου εφαρμόζονται στις εισόδους των συναρτήσεων $F(a, b, c) = [a \oplus (b c)] + b'$ και $G(a, b, c) = \Pi(3, 5, 6)$. Σχεδιάστε τις κυματομορφές εξόδου.



F

G

Θέμα 2 [1,0 μονάδες - 10']

Έστω η συνάρτηση F(v, w, x, y, z). Ποιοι είναι οι ελαχιστόροι 19 και 27 και ποιοι οι μεγιστόροι 11 και 22 ;

 Δ ώστε το λογικό διάγραμμα της $F(a, b, c, d) = [bc' + (a'd)' + (b \odot d)]'$.

<u>Θέμα 4</u> [1,5 μονάδες – 20']

Αφού συμπληρώσετε τον πίνακα αλήθειας, απλοποιείστε την F του θέματος 3 με χάρτη Karnaugh. Ποιοι είναι οι ουσιώδεις πρώτοι συνεπαγωγοί που χρησιμοποιήσατε κατά την απλοποίηση της F;

a	b	С	d	F
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

Θέμα 5 [1,5 μονάδες – 10']

<u>9έμα 6 [1,5 μονάδες - 15΄]</u>

Υλοποιείστε την $F(w, x, y, z) = \Sigma(1, 3, 7, 8, 11, 13, 14, 15)$ χρησιμοποιώντας έναν πολυπλέκτη 4 σε 1 και τον ελάχιστο αριθμό πυλών.

<u>Θέμα 7</u> [2,0 μονάδες – 30']

Ζητείται να υλοποιήσετε ένα κύκλωμα το οποίο :

- Δέχεται στην είσοδό του τον προσημασμένο αριθμό Α των 3 δυαδικών ψηφίων (A₂ A₁ A₀). Ο Α παίρνει τιμές στο διάστημα [-2, +3] και είναι κωδικοποιημένος σε κώδικα συμπληρώματος ως προς 2.
- Παράγει στην έξοδό του το Α–3 αν Α αρνητικός ή το Α+3 αν Α μηδέν ή θετικός. Η έξοδος θα πρέπει να είναι κι αυτή σε κώδικα συμπληρώματος ως προς 2.

ΛΟΓΙΚΉ ΣΧΕΔΙΑΣΉ Ι ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΎ 2010.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 150'

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαντάτε και επιστρέφετε μόνο τη παρούσα κόλλα. Δε θα βαθμολογηθεί στιδήποτε άλλο.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ	
ҮПОГРАФН	

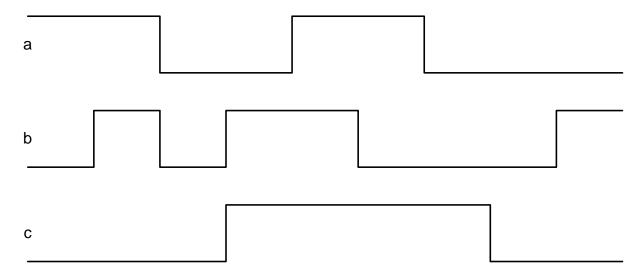Οι παρακάτω κυματομορφές εισόδου εφαρμόζονται στις εισόδους των συναρτήσεων $F(a, b, c) = [b \oplus (a c)] + a'$ και $G(a, b, c) = \Pi(1, 4, 7)$. Σχεδιάστε τις κυματομορφές εξόδου.



F

G

Θέμα 2 [1,0 μονάδες – 10']

Έστω η συνάρτηση F(v, w, x, y, z). Ποιοι είναι οι ελαχιστόροι 13 και 21 και ποιοι οι μεγιστόροι 19 και 27 ;

 Δ ώστε το λογικό διάγραμμα της F(a, b, c, d) = [ac' + (b'd)' + (aOd)]'.

Θέμα 4 [1,5 μονάδες – 20']

Αφού συμπληρώσετε τον πίνακα αλήθειας, απλοποιείστε την F του θέματος 3 με χάρτη Karnaugh. Ποιοι είναι οι ουσιώδεις πρώτοι συνεπαγωγοί που χρησιμοποιήσατε κατά την απλοποίηση της F;

а	b	С	d	F
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

<u>Θέμα 5</u> [1,5 μονάδες – 10']

Θέμα 6 [1,5 μονάδες – 15']

Υλοποιείστε την $F(w, x, y, z) = \Sigma(1, 4, 5, 9, 12, 14, 15)$ χρησιμοποιώντας έναν πολυπλέκτη 4 σε 1 και τον ελάχιστο αριθμό πυλών.

<u>Θέμα 7</u> [2,0 μονάδες – 30']

Ζητείται να υλοποιήσετε ένα κύκλωμα το οποίο :

- Δέχεται στην είσοδό του τον προσημασμένο αριθμό A των 3 δυαδικών ψηφίων (A₂ A₁ A₀). Ο A παίρνει τιμές στο διάστημα [-2, +3] και είναι κωδικοποιημένος σε κώδικα συμπληρώματος ως προς 2.
- Παράγει στην έξοδό του το Α–3 αν Α αρνητικός ή το Α+3 αν Α μηδέν ή θετικός. Η έξοδος θα πρέπει να είναι κι αυτή σε κώδικα συμπληρώματος ως προς 2.

ΛΟΓΙΚΉ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Ι. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010


ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 150'

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαντάτε και επιστρέφετε μόνο τη παρούσα κόλλα. Δε θα βαθμολογηθεί οτιδήποτε άλλο.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ	
ҮПОГРАФН	

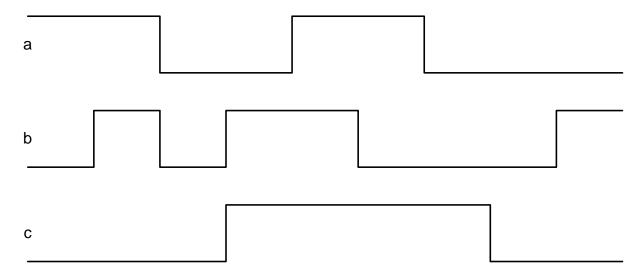Οι παρακάτω κυματομορφές εισόδου εφαρμόζονται στις εισόδους των συναρτήσεων $F(a, b, c) = [c \oplus (a b)] + c'$ και $G(a, b, c) = \Pi(2, 3, 6)$. Σχεδιάστε τις κυματομορφές εξόδου.



F

G

Θέμα 2 [1,0 μονάδες – 10']

Έστω η συνάρτηση F(v, w, x, y, z). Ποιοι είναι οι ελαχιστόροι 9 και 26 και ποιοι οι μεγιστόροι 14 και 25 ;

Δώστε το λογικό διάγραμμα της $F(a, b, c, d) = [bc' + (b'a)' + (d\odot c)]'$.

<u>Θέμα 4</u> [1,5 μονάδες – 20']

Αφού συμπληρώσετε τον πίνακα αλήθειας, απλοποιείστε την F του θέματος 3 με χάρτη Karnaugh. Ποιοι είναι οι ουσιώδεις πρώτοι συνεπαγωγοί που χρησιμοποιήσατε κατά την απλοποίηση της F;

a	b	С	d	F
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

Θέμα 5 [1,5 μονάδες – 10']

<u>9έμα 6 [1,5 μονάδες - 15΄]</u>

Υλοποιείστε την $F(w, x, y, z) = \Sigma(0, 3, 6, 7, 11, 12, 13)$ χρησιμοποιώντας έναν πολυπλέκτη 4 σε 1 και τον ελάχιστο αριθμό πυλών.

<u>Θέμα 7</u> [2,0 μονάδες – 30']

Ζητείται να υλοποιήσετε ένα κύκλωμα το οποίο :

- Δέχεται στην είσοδό του τον προσημασμένο αριθμό A των 3 δυαδικών ψηφίων (A₂ A₁ A₀). Ο A παίρνει τιμές στο διάστημα [-2, +3] και είναι κωδικοποιημένος σε κώδικα συμπληρώματος ως προς 2.
- Παράγει στην έξοδό του το Α–3 αν Α αρνητικός ή το Α+3 αν Α μηδέν ή θετικός. Η έξοδος θα πρέπει να είναι κι αυτή σε κώδικα συμπληρώματος ως προς 2.

ΛΟΓΙΚΉ ΣΧΕΔΙΑΣΉ Ι. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΎ 2010.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 150'

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαντάτε και επιστρέφετε μόνο τη παρούσα κόλλα. Δε θα βαθμολογηθεί στιδήποτε άλλο.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ	
ҮПОГРАФН	

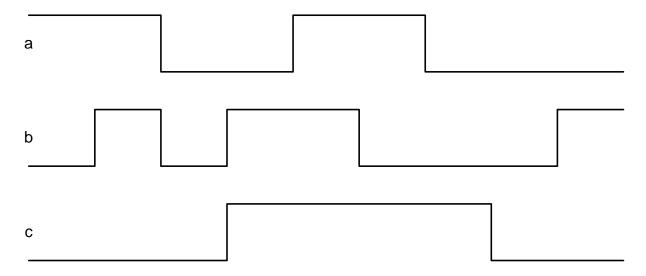Οι παρακάτω κυματομορφές εισόδου εφαρμόζονται στις εισόδους των συναρτήσεων $F(a, b, c) = [c \oplus (a'b)] + a'$ και $G(a, b, c) = \Pi(0, 4, 7)$. Σχεδιάστε τις κυματομορφές εξόδου.



F

G

Θέμα 2 [1,0 μονάδες – 10']

Έστω η συνάρτηση F(v, w, x, y, z). Ποιοι είναι οι ελαχιστόροι 5 και 23 και ποιοι οι μεγιστόροι 14 και 28 ;

Δώστε το λογικό διάγραμμα της $F(a, b, c, d) = [da' + (b'a)' + (b \odot c)]'$.

<u>Θέμα 4</u> [1,5 μονάδες – 20']

Αφού συμπληρώσετε τον πίνακα αλήθειας, απλοποιείστε την F του θέματος 3 με χάρτη Karnaugh. Ποιοι είναι οι ουσιώδεις πρώτοι συνεπαγωγοί που χρησιμοποιήσατε κατά την απλοποίηση της F;

a	b	С	d	F
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

Θέμα 5 [1,5 μονάδες – 10']

<u>9έμα 6 [1,5 μονάδες - 15΄]</u>

Υλοποιείστε την $F(w, x, y, z) = \Sigma(0, 2, 3, 4, 10, 13, 15)$ χρησιμοποιώντας έναν πολυπλέκτη 4 σε 1 και τον ελάχιστο αριθμό πυλών.

Θέμα 7 [2,0 μονάδες – 30']

Ζητείται να υλοποιήσετε ένα κύκλωμα το οποίο :

- Δέχεται στην είσοδό του τον προσημασμένο αριθμό A των 3 δυαδικών ψηφίων (A₂ A₁ A₀). Ο A παίρνει τιμές στο διάστημα [-2, +3] και είναι κωδικοποιημένος σε κώδικα συμπληρώματος ως προς 2.
- Παράγει στην έξοδό του το Α–3 αν Α αρνητικός ή το Α+3 αν Α μηδέν ή θετικός. Η έξοδος θα πρέπει να είναι κι αυτή σε κώδικα συμπληρώματος ως προς 2.